

Auxiliar #4 - Circuitos Electricos Analogicos

Diodos

Erik Saez A.

Department of Electrical Engineering
Universidad de Chile

September 23, 2025



erik.saez@ug.uchile.cl



[GitHub](#)



[Discord](#)

Contenidos

- 1** Resumen de Conceptos
- 2** Pregunta 1
- 3** Pregunta 2



Fig.: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.

Pregunta #1

Enunciado Pregunta #1

Para el circuito de la Figura 2, si utiliza la expresión exacta $I(v_D)$ del diodo, plantee la ecuación que se debe satisfacer. Plantee un modelo de aproximación para el diodo que permita resolver los voltajes y corrientes en el circuito. Sea explícito en los modelos y supuestos utilizados.

$$i_D = I_s \left(e^{v_D/(\eta V_T)} - 1 \right) \quad (1)$$

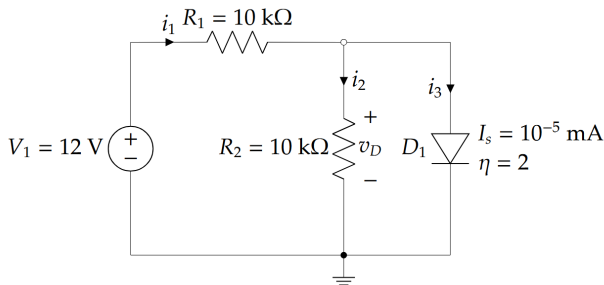


Fig.: Circuito con Diodo.

Pregunta #1


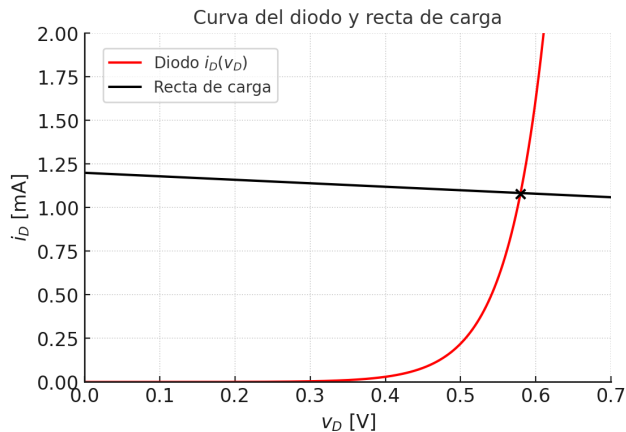
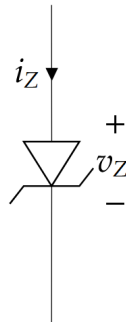


Fig.: Curva característica del diodo y recta de carga. El punto de intersección indica la solución del circuito.

Pregunta #2

Enunciado Pregunta #2

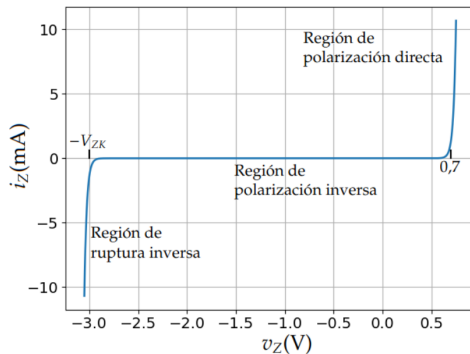Un diodo Zener con característica $v-i$, como la mostrada en la Figura 5a), tiene un voltaje de Zener $V_{ZK} = 3 \text{ V}$. Determine la corriente i_X en los dos circuitos mostrados en la figura 5. Sea explícito en los modelos y supuestos utilizados.



(a) Caso (a): equivalente de Thévenin con el diodo Zener en la orientación mostrada; se marca v_X y la polaridad adoptada para v_Z .

(b) Caso (b): mismo equivalente con la orientación del diodo invertida respecto a (a); compare la polaridad y la dirección de i_X .

Pregunta #2

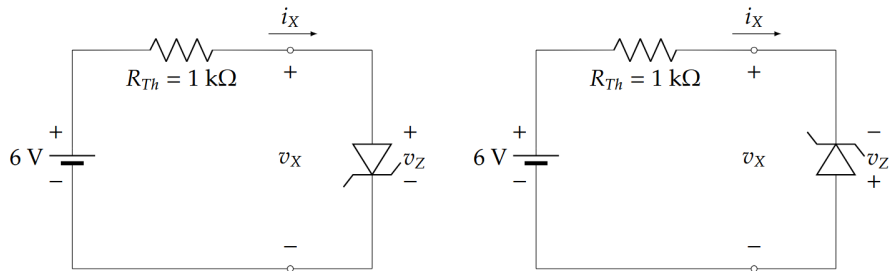


Fig.: Característica $v-i$ del diodo Zener, mostrando las regiones de polarización directa, inversa y de ruptura inversa, así como los valores típicos de voltaje y corriente.

Pregunta #2

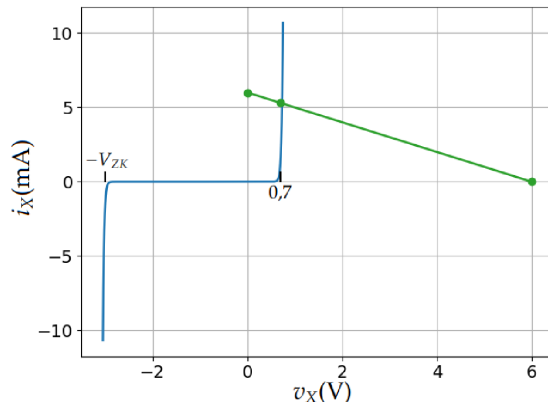


Fig.: Curva característica v - i del voltaje v_X (curva azul). Se interseca la recta de carga (curva verde) con esta curva exponencial, para encontrar el punto de operación. Los puntos verdes de los extremos de la recta corresponden a los puntos usados para generarla. El punto verde del medio es el punto de operación del diodo si asumimos que el voltaje máximo es de 0,7 V. Notemos que este punto está suficientemente cerca de la intersección real entre ambas curvas, por lo

Pregunta #2

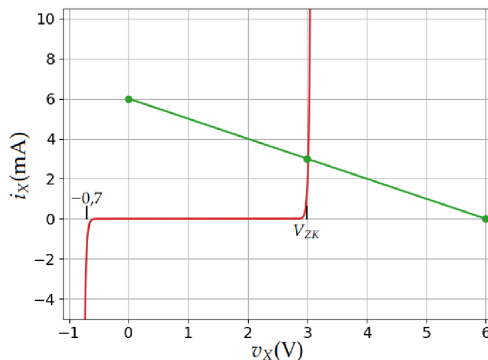


Fig.: Característica $v-i$ del voltaje v_X (recordar que el diodo Zener está invertido, por lo que la región de polarización inversa, que corresponde a voltajes negativos para el diodo Zener, en este gráfico está como voltajes positivos. Notar que la corriente también cambia de signo por la misma razón). Se intersecta la recta de carga con esta curva exponencial, para encontrar el punto de operación.

Pregunta #3

Enunciado Pregunta #3

Para el circuito de la figura 6, bosqueje el voltaje en el diodo y la corriente en el diodo como función del tiempo. Sea explícito en los valores de las gráficas, así como en los modelos y supuestos utilizados.

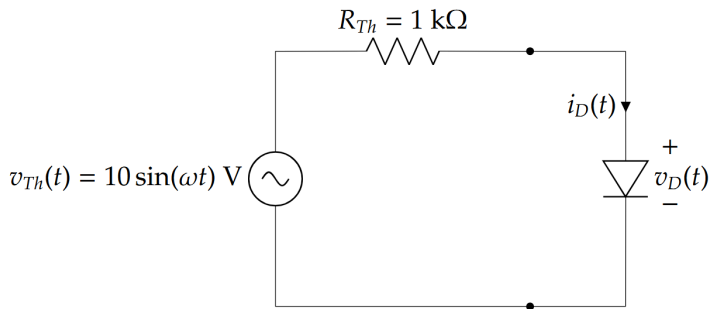



Fig.: Circuito con diodo y fuente de voltaje senoidal.

Pregunta #3


Punto de operación	ωt	$\sin(\omega t)$	$v_{Th}(t)$ (V)	v_D (V)	i_D (mA)
3	0	0	0	0	0
2	$\pi/6$	1/2	5	0.7	4.3
1	$\pi/2$	1	10	0.7	9.3
2	$5\pi/6$	1/2	5	0.7	4.3
3	π	0	0	0	0
4	$7\pi/6$	-1/2	-5	-5	$\approx -I_s$
5	$3\pi/2$	-1	-10	-10	$\approx -I_s$
4	$11\pi/6$	-1/2	-5	-5	$\approx -I_s$
3	2π	0	0	0	0

Table: Valores de voltaje y corriente en el diodo para distintos puntos de operación durante un ciclo senoidal.


Pregunta #3

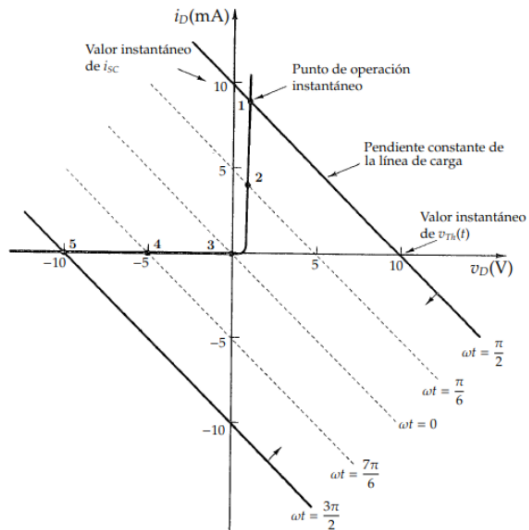

Pregunta #3

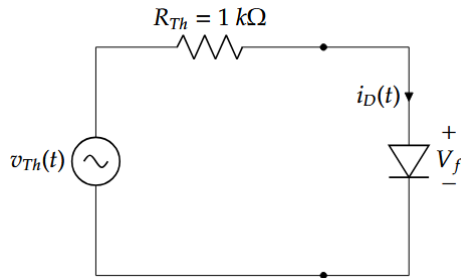

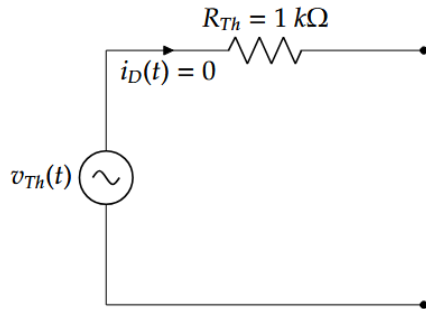(a) Circuito equivalente cuando el diodo no conduce ($i_D(t) = 0$).



(b) Circuito equivalente cuando el diodo conduce ($i_D(t) > 0$).

Fig.: Modelos de operación del circuito con diodo: (a) abierto, (b) conduciendo.

Pregunta #3

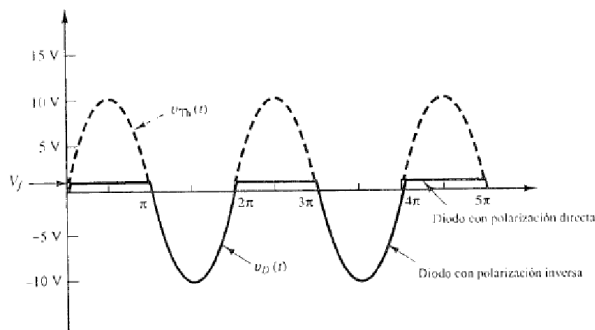


Fig.: Gráfico de voltaje vs ωt . Cuando el voltaje en la entrada es positivo, el voltaje medido en el diodo llega hasta un máximo de V_f . Cuando el voltaje en la entrada es negativo, el voltaje en la salida es igual al voltaje en la entrada por las razones descritas anteriormente.

Pregunta #3

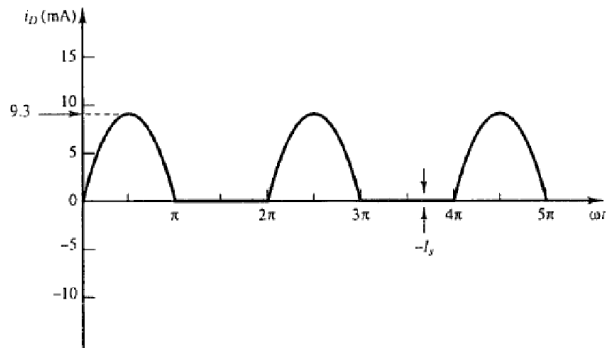


Fig.: Sólo pasa corriente por el diodo cuando el voltaje es positivo (polarización directa en el diodo), porque cuando es negativo (polarización inversa en este diodo), el diodo actúa como un circuito abierto.

Pregunta #4

Enunciado Pregunta #4

Sea el esquema visto en la Figura 13, responda lo siguiente, considerando la fuente de voltaje que ahí aparece.

- 1 Represente (bosqueje) v_o en función del tiempo para el circuito de la Figura 13 (lado izquierdo) con la entrada mostrada. Suponga $V_\gamma = 0$.
- 2 Represente (bosqueje) v_o en función del tiempo para el circuito de la Figura 13 (lado derecho). La entrada es senoidal y está dada por $v_i(t) = 10 \sin(\omega t)$ V. Suponga $V_\gamma = 0$.

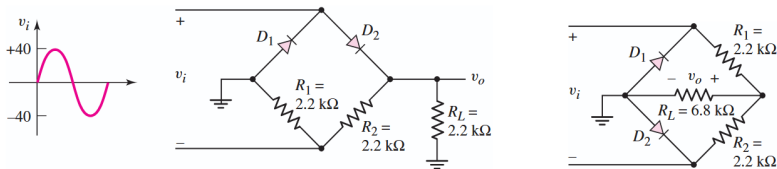


Fig.: Esquema del circuito con diodos.

Pregunta #4

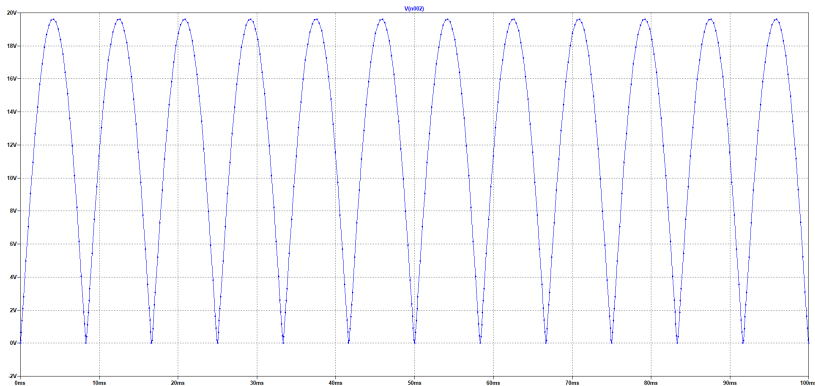


Fig.: Sólo pasa corriente por el diodo cuando el voltaje es positivo (polarización directa en el diodo), porque cuando es negativo (polarización inversa en este diodo), el diodo actúa como un circuito abierto.