



Ingeniería Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos

(EL3101-2)

Clase auxiliar 3

Prof. Santiago Bradford V.

Prof. Aux. Erik Saez A. - Rodrigo Catalán

- Byron Castro R.

1. Considere el circuito de la figura 6. Determinar el voltaje v_{sal} dado que se conoce i .

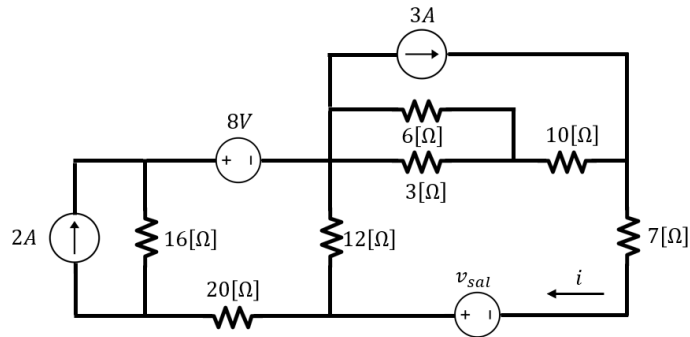


Figura 1: Esquema del circuito

Solución:

Se busca el obtener el voltaje v_{sal} , por lo tanto será de utilidad considerar la equivalencia *Thevenin* - *Norton* para el circuito, por lo tanto dividiendo por zonas:

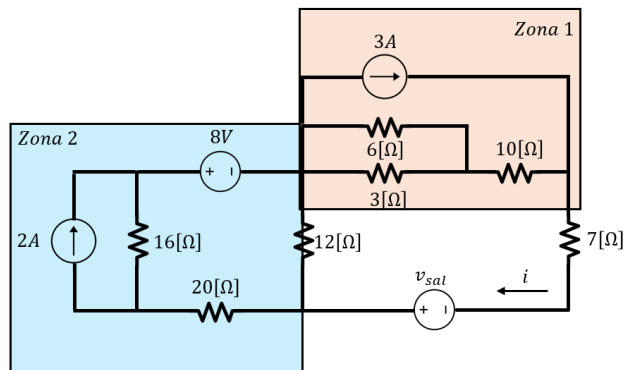


Figura 2: Esquema del circuito

Por lo tanto para la zona 1 tenemos que:

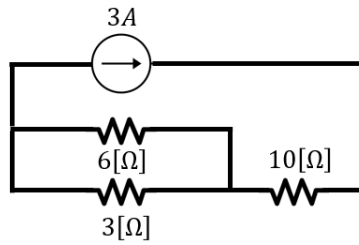


Figura 3: Esquema del circuito

Donde notamos que la resistencia de $6[\Omega]$ y la de $3[\Omega]$ se encuentran en paralelo, es decir:

$$R_{eq} = \frac{6[\Omega] \cdot 3[\Omega]}{6[\Omega] + 3[\Omega]} = 2[\Omega] \quad (1)$$

Con lo que se obtiene que:

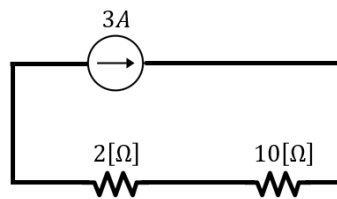


Figura 4: Esquema del circuito

Donde notamos que la resistencia equivalente de $2[\Omega]$ y la de $10[\Omega]$ se encuentran en serie, es decir:

$$R_{eq} = 2[\Omega] + 10[\Omega] = 12[\Omega] \quad (2)$$

De esta manera podemos aplicar la equivalencia de Thevenin - Norton, por lo tanto se tiene que:

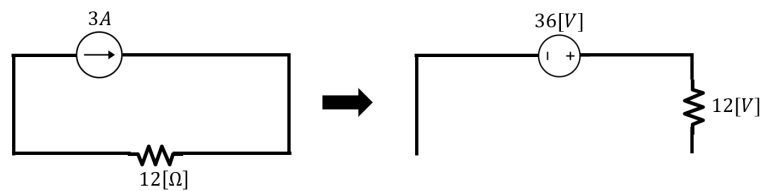


Figura 5: Esquema del circuito

Luego analogamente para la zona 2 tenemos que:

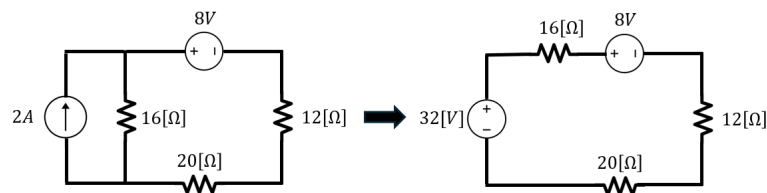


Figura 6: Esquema del circuito

De esta manera tenemos que las dos resistencias estan en serie por lo que:

$$R_{eq} = 16[\Omega] + 20[\Omega] = 36[\Omega] \quad (3)$$

Ademas tenemos dos resistencia en sentido opuestos, por lo que se restan dando como resultado:

$$V_{eq} = 32[V] - 8[V] = 24[V] \quad (4)$$

$$(5)$$

Por lo que el esquema final vendra dado por:

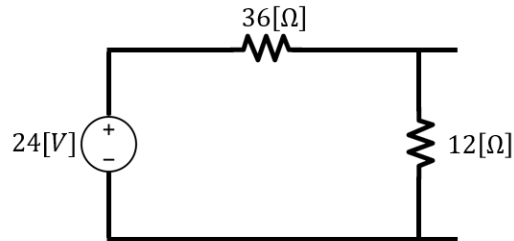


Figura 7: Esquema del circuito

Recordemos que esta zona se encuentra conectada al resto del circuito por lo que los voltajes $12[\Omega]$ Y $36[\Omega]$ no se encuentran ni en serie ni en paralelo, lo que podemos realizar por tanto es utilizar otra vez la equivalencia de Thevenin - Norton, por lo que se tiene que:

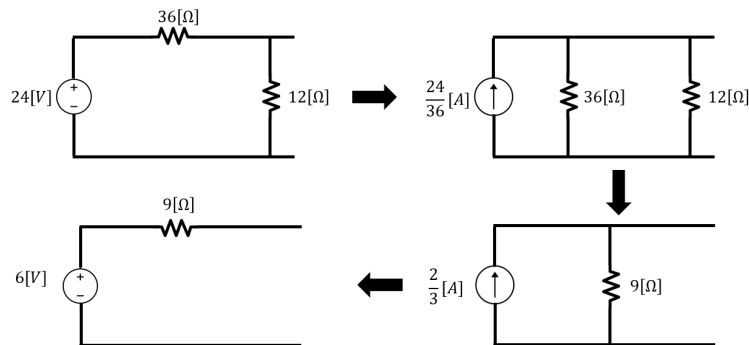


Figura 8: Esquema del circuito

De esta manera tenemos que el circuito original vendra dado por:

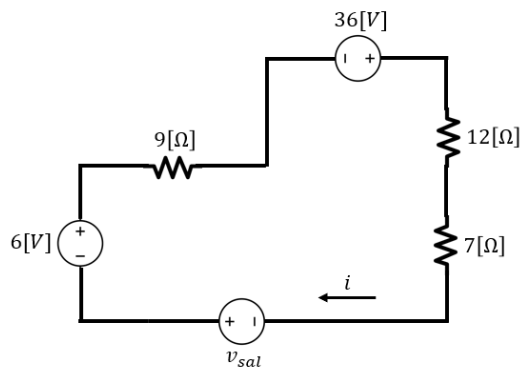


Figura 9: Esquema del circuito

Con lo que el circuito se simplifica de sobremanera, por lo que unicamente tenemos una malla dada por

$$-6 + 9i - 36 + 12i + 7i - V_{sal} = 0 \quad (6)$$

: y dado que la corriente i es conocida, tenemos finalmente que el v_{sal} sera:

$$V_{sal} = 6 + 9i - 36 + 12i + 7i \quad (7)$$

$$= -30 + 28i \quad (8)$$

De esta manera se obtiene el voltaje v_{sal} en funcion de la corriente i .

2. Sea el esquema visto en la figura , obtenga la corriente i_R en la resistencia $R = 1/6[\Omega]$

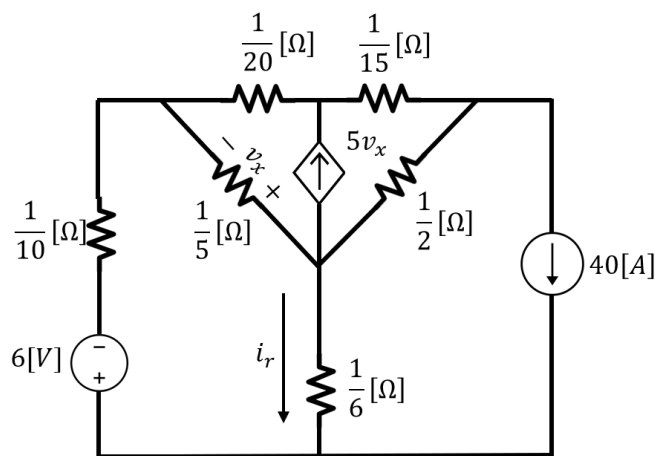


Figura 10: Esquema del circuito

Solución:

Se resolvera mediante metodo de nodos, por lo tanto se plantea lo siguiente:

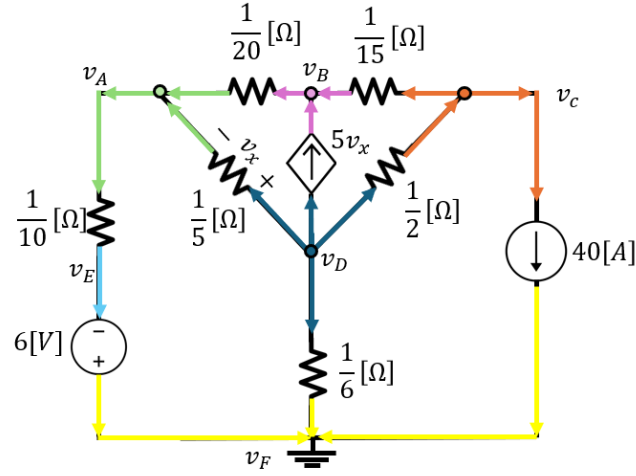


Figura 11: Esquema del circuito

Con lo es posible plantear las siguientes ecuaciones, teniendo en consideracion que $V_F = 0$ Y $V_E = -6[V]$, dada la eleccion de la tierra, luego:

$$\text{Nodo A: } i_{20} + i_5 = i_{10} \quad (9)$$

$$(V_b - V_a)20 + (V_D - V_a)5 = (V_a + 6)10 \quad (10)$$

$$\text{Nodo B: } i_{5v_x} + i_{15} = i_{20} \quad (11)$$

$$5V_x + (V_c - V_b)15 = (V_b - V_a)20 \quad (12)$$

$$\text{Nodo C: } i_2 = i_{15} + 40 \quad (13)$$

$$(V_D - V_c)2 = (V_c - V_b)15 + 40 \quad (14)$$

$$\text{Nodo D: } i_5 + i_2 + i_6 + i_{5v_x} = 0 \quad (15)$$

$$(V_D - V_a)5 + (V_D - V_c)2 + 6v_D + 5V_x = 0 \quad (16)$$

$$(17)$$

Pero tenemos que $V_x = V_D - V_A$, por tanto se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$-35v_A + 20v_B + 5v_D = 60 \quad (18)$$

$$15v_A - 35v_B + 15v_C + 5v_D = 0 \quad (19)$$

$$15v_B - 17v_C + 2v_D = 40 \quad (20)$$

$$-10v_A - 2v_C + 18v_D = 0 \quad (21)$$

Con lo que despejando el sistema de ecuaciones tenemos que:

$$v_A = -7[V] \quad (22)$$

$$v_B = -8[V] \quad (23)$$

$$v_C = -10[V] \quad (24)$$

$$v_D = -5[V] \quad (25)$$

De esta manera tenemos que la corriente i_R sera:

$$i_R = \frac{V_D - V_F}{\frac{1}{6}} \quad (26)$$

$$= \frac{-5 - 0}{\frac{1}{6}} \quad (27)$$

$$= -30[A] \quad (28)$$

Con lo que finalmente tenemos que la corriente i_R es de $-30[A]$, lo que indica que la corriente fluye en sentido opuesto al planteado.

3. Considera el circuito de la figura 1 (a) donde V_b , V_1 y V_2 son fuentes de voltajes conocidos. En particular las últimas dos están referenciadas a tierra. Se solicita entonces:

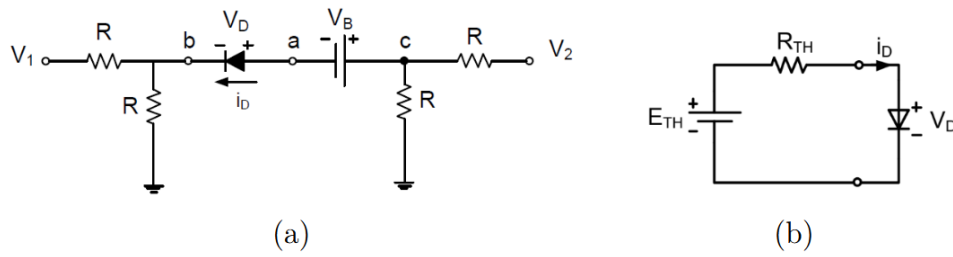


Figura 12: Esquema del circuito

1. Encontrar el equivalente de Thevenin desde los terminales a-b para obtener el circuito equivalente de la figura 1 (b).
2. Encuentre las condiciones de V_2 tal que el diodo esté en estado ON/OFF.
3. Imponga $V_1 = 0[V]$, $V_B = 1[V]$. Si V_2 es la onda rectangular de la figura 2, encuentre y grafique el comportamiento del voltaje V_C en función del tiempo.

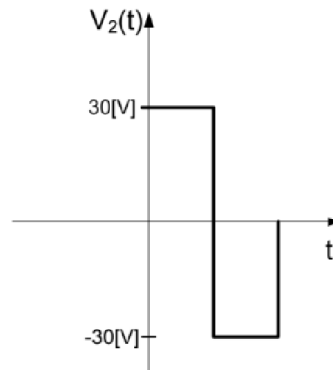


Figura 13: Esquema del circuito

Solución:

1. Dado que se busca obtener el equivalente de Thevenin, primero se realizan unas reduccion con el fin de simplificar mas el circuito, es decir:

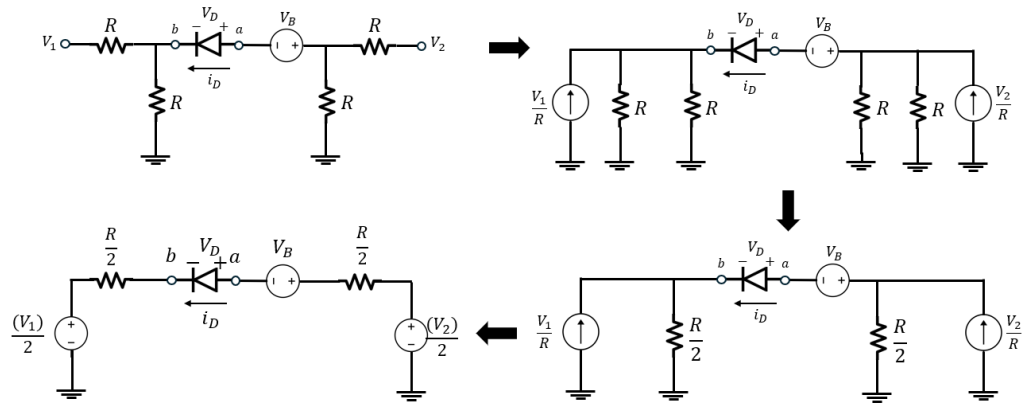


Figura 14: Esquema del circuito

Luego se busca obtener el voltaje de Thevenin y la resistencia de theve, para el primero debemos cortocircuitar las fuentes de voltaje y dejar abiertas las fuentes de corriente (En caso de existir), por lo que se tiene que:

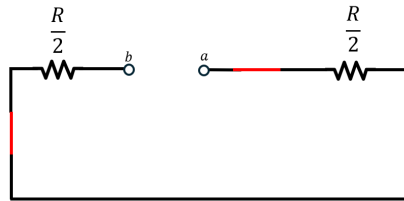


Figura 15: Esquema del circuito

Tenemos por tanto que la resistencia de Thevenin sera:

$$R_{th} = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} = R \quad (29)$$

Por otro lado tendremos que el voltaje de Thevenin sera:

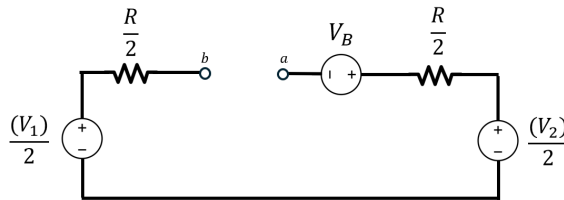


Figura 16: Esquema del circuito

De esta manera tenemos que el circuito vendra dado por una malla tal que:

$$0 = \frac{-V_1}{2} + i \frac{R}{2} - V_B + i \frac{R}{2} + \frac{V_2}{2} - V_{th} \quad (30)$$

$$v_{th} = \frac{V_2 - v_1}{2} - V_b \quad (31)$$

Con lo que de esta manera tenemos que el sistema reducido corresopndera a :

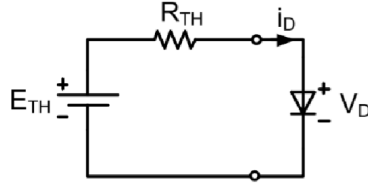


Figura 17: Esquema del circuito

obteniendo lo buscado.

2. Se busca las condiciones de V_2 tal que el diodo se encuentre en estado ON/OFF, por lo que tenemos que dividir por casos:

- **Estado OFF:** En este caso tenemos que se debe cumplir que $I_D = 0$ y para esto se debe tener que $V_D < 0$ por lo tanto retomando la ecuacion anterior, se realiza una malla en el sistema reducido y por tanto:

$$V_{th} + Ri_D + V_D = 0 \quad (32)$$

$$\frac{V_2 - V_1}{2} - V_b + Ri_D + V_D = 0 \quad (33)$$

Pero sabemos que $I_D = 0$ en el caso en que el diodo este en OFF y por lo tanto $V_D < 0$:

$$\frac{V_2 - V_1}{2} - V_b + V_D = 0 \quad (34)$$

$$V_D = -\frac{V_2 - V_1}{2} + V_b \quad (35)$$

$$(36)$$

Dado que $V_D < 0$, despejando v_2 se tendra que:

$$V_2 < V_1 + 2V_b \quad (37)$$

$$(38)$$

- **Estado ON:** En este caso tenemos que se debe cumplir que $I_D > 0$ y para esto se debe tener que $V_D = 0$ por lo tanto retomando la ecuacion anterior, se realiza una malla en el sistema reducido y por tanto:

$$V_{th} + Ri_D + V_D = 0 \quad (39)$$

$$\frac{V_2 - V_1}{2} - V_b + Ri_D + V_D = 0 \quad (40)$$

Se debe cumplir que $Ri_D > 0$ además que $V_D = 0$, por lo que se tiene que:

$$Ri_D = -\frac{V_2 - V_1}{2} + V_b > 0 \quad (41)$$

De esta manera se tiene que despejando V_2 se tendrá que:

$$V_2 > V_1 + 2V_b \quad (42)$$

$$(43)$$

Por lo que se determinan las condiciones de V_2 tal que el diodo esté en estado ON/OFF.

3. Se impone $V_1 = 0[V]$, $V_B = 1[V]$, viendo el gráfico tenemos que $V_2 = 30$ inicialmente, por lo que en base a las desigualdades anteriores tenemos que:

$$2V_b + V_1 = 2 \quad (44)$$

Por lo que es mayor que 0, por lo que el diodo se encuentra en estado ON, por lo que el voltaje V_C será:

4. Para el circuito de la figura, calcule las corrientes de malla:

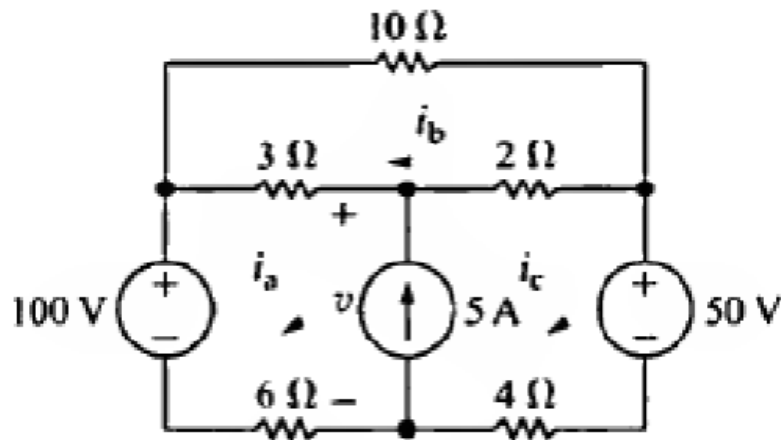


Figura 18: Esquema del circuito