



Ingeniería Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Conversión de la Energía y Sistemas Eléctricos (EL4111-1)

Clase auxiliar 3

Prof. Constanza Ahumada - Rodrigo Moreno.

Prof. Aux. Javiera Pacheco - Erik Sáez

Ayudantes. Manuel Aceituno - Pamela Acuña - Alvaro Flores

1. Considere el siguiente circuito electromecánico, el cual presenta permeabilidad infinita en el material ferromagnético, y cada devanado posee un número de vueltas $N_1 = N_2 = 200$ [vueltas], los cuales están conectados en serie. Además, los entrehierros del circuito son todos iguales, de longitud variable x y área $A = 4$ [cm²]. Por último, en la parte inferior del núcleo cuelga un péndulo cuya masa es igual a $M = 3$ [kg], y ambos se encuentran levantados debido a la acción del campo magnético y de un resorte, cuya constante elástica es $K = 10.000$ [kg/s²] y su largo natural es de $x_0 = 5$ [mm].

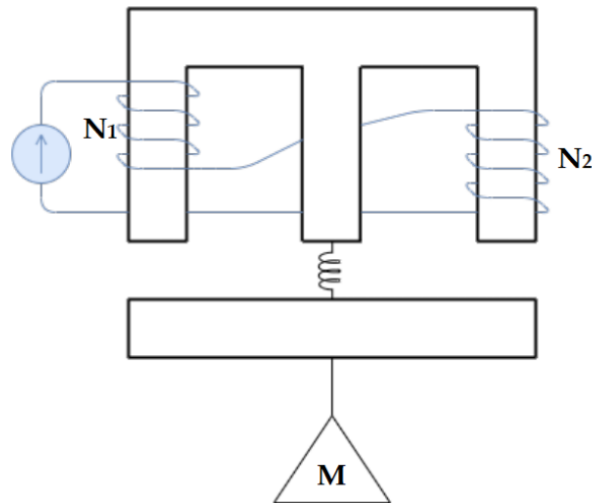


Figura 1: Circuito electromecánico.

- Determinar la reluctancia de cada entrehierro y las inductancias propias y mutuas del circuito magnético en función de la corriente i y de la longitud x del entrehierro.
- Determinar la energía y la fuerza magnética.
- Escribir la ecuación dinámica que modela el sistema electromecánico, escogiendo de manera adecuada el sistema de referencia a utilizar.
- Determinar la corriente por las bobinas, en estado estacionario, para las siguientes longitudes del entrehierro:
 - 5 [mm]
 - 6 [mm]
 - 4 [mm]


Solución:

Resolución 1.1


Se pide determinar reluctancia entre los entre hierros, inductancias propias y mutuas en función de la corriente y la longitud del entre hierro, por lo tanto para el primer caso tenemos que todos los entre hierros son iguales, por lo que se tiene que la reluctancia vendrá dada por:

$$R(x) = \frac{x}{\mu_0 A} \quad (1)$$

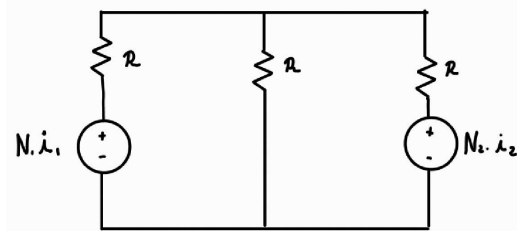Que es en función del entrehierro, además se desprecia la reluctancia de los núcleos dado que $\mu \rightarrow \infty$. Para las inductancias mutuas se tendrá que plantear el circuito magnético, el cual viene dado por:



Recordemos que la inductancia se asocia de manera directa con los flujos magnéticos involucrados, por lo tanto si se desea obtener L_{11} esta vendrá asociada únicamente a el flujo asociado a la fuente magnetomotriz que lo genera, por lo que podemos omitir el resto (*Equivalentemente a apagar las fuentes*), dado que no nos interesa el efecto de estas sobre la bobina que queremos obtener (*Inductancia mutua*), por lo tanto tenemos el siguiente esquema:

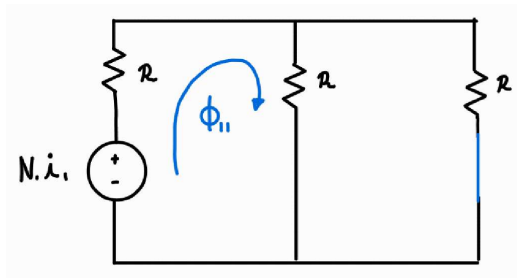

Luego tendremos por tanto que:

$$N_1 I_1 = \phi_{11} R_{eq} \quad (2)$$

Dado que la corriente que genera ambas fuentes magnetomotriz así como su número de vueltas es el mismo, por lo que se tiene que:

$$N \cdot I = \phi_{11} \cdot R_{eq} \quad (3)$$

De esta manera en base al circuito magnetomotriz visto en la imagen anterior tenemos que:

$$N \cdot I = \phi_{11} \cdot (R // + R) \quad (4)$$

$$N \cdot I = \phi_{11} \cdot \frac{3}{2} R \quad (5)$$

$$\phi_{11} = \frac{2N \cdot I}{3R} \quad (6)$$

Que si reemplazamos el valor de la reluctancia se tendra:

$$\phi_{11} = \frac{2N \cdot I}{\left(3 \frac{x}{\mu_0 A}\right)} \quad (7)$$

$$\phi_{11} = \frac{2N \cdot I \mu_0 A}{3x} \quad (8)$$


Por lo que finalmente la inductancia propia L_{11} vendra dada por:

$$L_{11} = \frac{\phi_{11}}{I} = \frac{2N^2 \mu_0 A}{3x} \quad (9)$$

Para obtener L_{22} notamos que el sistema es equivalente con lo que se tiene que:

$$L_{22} = \frac{2N^2 \mu_0 A}{3x} \quad (10)$$

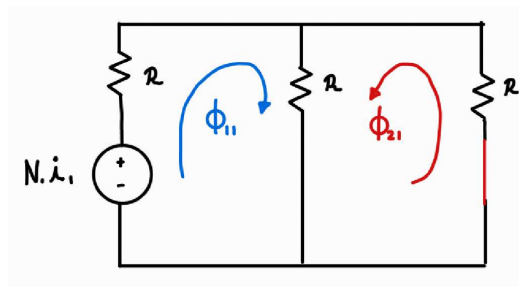Luego se busca el obtener la inductancia mutua L_{21} , por lo que ahora se considera el efecto de la segunda bobina sobre la primera, que en terminos del circuito magnetico , equivale a apagar la segunda fuente pero considerar el flujo que esta genera, por lo que se tiene el siguiente esquema:



Luego este se puede resolver por el metodo que consideren apropiado, es directo ver que se puede resolver por division de corriente. En este caso tomare una mala en la zona derecha del circuito, con lo que se tiene que:

$$R(\phi_{21} + \phi_{11}) + R\phi_{21} = 0 \quad (11)$$

$$\phi_{21} = -\frac{\phi_{11}}{2} \quad (12)$$

que reemplazando se obtiene que:

$$\phi_{21} = -\frac{N \cdot I \mu_0 A}{3x} \quad (13)$$

Con lo que su inductancia mutua vendra dado por:

$$L_{21} = \frac{\phi_{21}}{I} = -\frac{N^2 \mu_0 A}{3x} \quad (14)$$

Para el caso de L_{12} se tiene que el circuito es simetrico con lo que:

$$L_{12} = -\frac{N^2 \mu_0 A}{3x} \quad (15)$$

Finalmente se obtiene lo pedido.

Resolucion 1.2

Se busca el obtener la energia magnetica y la fuerza magnetica. Para obtener la primera W_{field} se tiene que:

$$\Delta W = \int_{t_1}^{t_2} p dt = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i d\lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{d\lambda}{dt} dt = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{\lambda}{L} d\lambda \quad (16)$$

$$= \frac{1}{2L} (\lambda_2^2 - \lambda_1^2) \quad (17)$$

Donde se considera que $\lambda_1 = 0$ es decir que $W_{field} = \frac{1}{2}Li^2$ que es equivalente a decir que consideramos la energia magnetica de cada fuente de manera independiente. Por lo que generalizando para el caso de dos bobinas tendremos que:

$$W_{field} = \frac{1}{2}L_{11}i_1^2 + \frac{1}{2}L_{22}i_2^2 + L_{12}i_1i_2 + L_{21}i_1i_2 \quad (18)$$

Reemplazando sobre las inductancias obtenidas con anterioridad, se tiene que (*Notar que todas las corrientes son iguales, al igual que las inductancias propias y mutuas*):

$$W_{field} = Li^2 + Mi^2 \quad (19)$$

$$= \frac{2N^2\mu_0Ai^2}{3x} - \frac{N^2\mu_0Ai^2}{3x} \quad (20)$$

$$= \frac{N^2\mu_0Ai^2}{3x} \quad (21)$$


De esta manera se obtiene la energia magnetica. Por otro lado para obtener la fuerza magnetica se tiene que:

$$F_m = \frac{-dW_{field}}{dx} = \frac{N^2\mu_0Ai^2}{3x^2} \quad (22)$$

Con lo que se obtiene la fuerza magnetica.

Resolucion 1.3

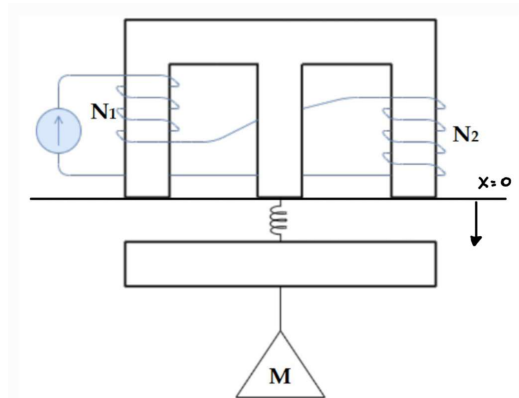Se busca obtener la ecuacion dinamica del sistema, para esto se tiene que considerar el sistema de referencia adecuado, por lo que se tiene que considerar el sistema de referencia que se muestra en la imagen, con lo que se tiene que:



Luego tenemos varias fuerzas involucradas en el sistema, por lo tanto aplicando , la segunda ley de Newton se tiene que:

$$\sum F = M\ddot{x} \quad (23)$$

$$f_{field} + f_{resorte} + f_{peso} = M\ddot{x} \quad (24)$$

$$Mg - k(x - l_0) - \frac{N^2\mu_0 Ai^2}{3x^2} = M\ddot{x} \quad (25)$$

Con lo que se obtiene el modelo mecanico del sistema visto anteriormente.

Resolucion 1.4

Se busca obtener la corriente por las bobinas y la magnitud de cada fuerza involucrada, en estado estacionario, esto ultimo hace referencia que se debera cumplir que $\ddot{x} = \dot{x} = 0$, con lo que volviendo sobre nuestra ecuacion dinamica se tiene que:

$$Mg - k(x - l_0) - \frac{N^2\mu_0 Ai^2}{3x^2} = 0 \quad (26)$$

Como nos interesa obtener la corriente, la despejamos del termino anterior tal que:

$$i = \sqrt{\frac{3x^2(Mg - k(x - l_0))}{N^2\mu_0 A}} \quad (27)$$

Luego dado que nos interesa el valor numerico de cada componente tenemos que:

- Para $x = 5[mm] = 0.005[m]$

$$i = \sqrt{\frac{3 \cdot (0.005)^2}{(200)^2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0.0004} \cdot [3 \cdot 9.8 - 10000 \cdot (0.005 - 0.005)]} \quad (28)$$

$$i = 10.4722 [A] \quad (29)$$

- Para $x = 6[mm] = 0.006[m]$

$$i = \sqrt{\frac{3 \cdot (0.006)^2}{(200)^2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0.0004} \cdot [3 \cdot 9.8 - 10000 \cdot (0.006 - 0.005)]} \quad (30)$$

$$i = 10.2081 [A] \quad (31)$$


- Para $x = 4[mm] = 0.004[m]$

$$i = \sqrt{\frac{3 \cdot (0.004)^2}{(200)^2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0.0004} \cdot [3 \cdot 9.8 - 10000 \cdot (0.004 - 0.005)]} \quad (32)$$

$$i = 9.6984 [A] \quad (33)$$

Con lo que finalmente se obtiene la corriente por las bobinas.

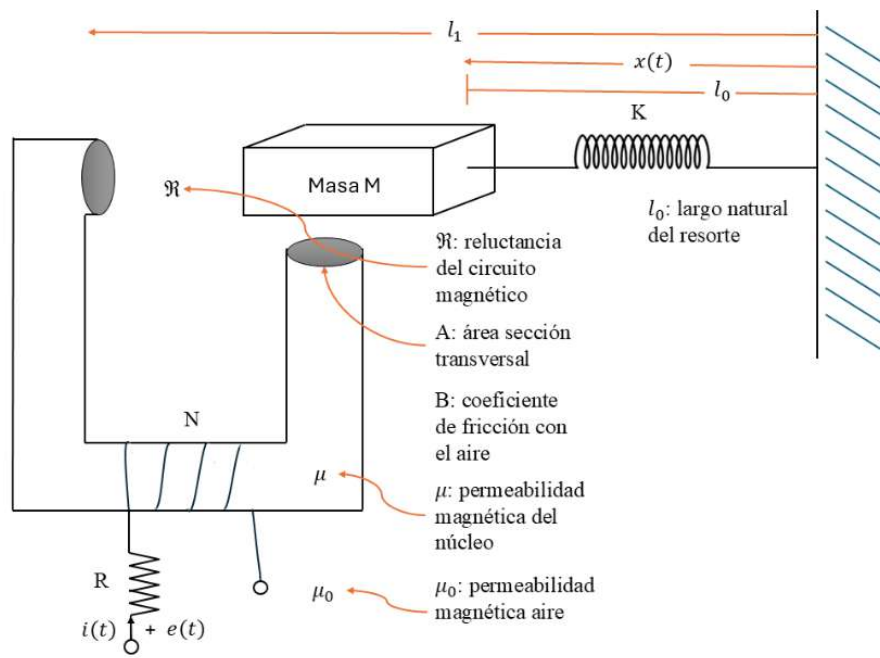2. Sea el siguiente esquema de un funcionamiento electromecanico:




1. Determine las ecuaciones que modelan el sistema mecánico y eléctrico.
2. **Propuesto** Analice la posición de su sistema cuando la corriente es constante (Conocida I_0) y el sistema está en equilibrio.

Solución:

Resolución 2.1

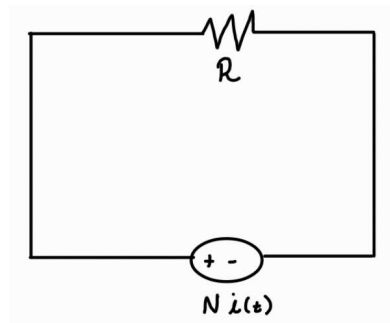Dado el esquema, se busca obtener las ecuaciones que modelan el sistema mecánico, por lo que se tiene que considerar las fuerzas involucradas en el sistema, en particular nos interesa la fuerza magnética, por lo que se tiene el siguiente esquema:



Luego tenemos que al tener únicamente una fuente magnética y despreciando la reluctancia del núcleo, el sistema se reduce a:

$$Ni(t) = \phi(t)R_{eq} \quad (34)$$

Notamos que la corriente dependera del tiempo. Tenemos por tanto que la reluctancia vendra dada por:

$$R_g = \frac{(l_1 - x(t))}{A\mu_0} \quad (35)$$

Con lo que $\phi(t)$ vendra dado por:

$$Ni(t) = \phi(t) \frac{(l_1 - x(t))}{A\mu_0} \quad (36)$$

$$\phi(t) = \frac{Ni(t)A\mu_0}{(l_1 - x(t))} \quad (37)$$

Lo relacionamos con la inductancia tal que:

$$L(t) = \frac{\phi(t)N}{i(t)} \quad (38)$$

$$= \frac{A\mu_0 N^2}{(l_1 - x(t))} \quad (39)$$

De esta manera se logra obtener la energia magnetica la cual viene dada por:

$$W_{field} = \frac{1}{2} L(x(t)) (i(t))^2 \quad (40)$$

$$= \frac{A\mu_0 N^2 i^2}{2(l_1 - x(t))} \quad (41)$$

Por lo que la fuerza magnetica correspondera a:

$$F_m = - \frac{dW_{field}}{dx} \quad (42)$$


$$= \frac{A\mu_0 N^2 i^2}{2(l_1 - x(t))^2} \quad (43)$$

Con lo que finalmente se obtiene que el ssistema mecanico vendra expresado por:

$$M\ddot{x} = f_m - f_e - M\dot{x} \quad (44)$$

$$= \frac{A\mu_0 N^2 i^2}{2(l_1 - x(t))^2} - k(x - l_0) - B\dot{x} \quad (45)$$

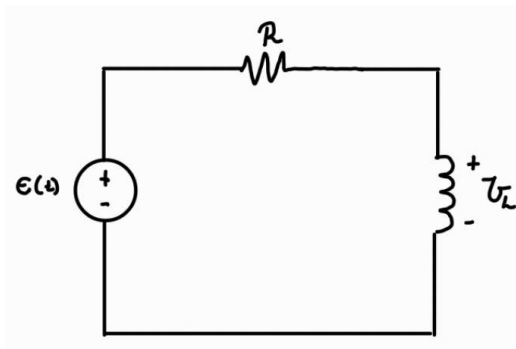Por otro lado se busca obtener el modelo electrico el cual viene dado de manera simplicada por:



Con lo que mediante una malla simple se obtiene:

$$\epsilon(t) = Ri(t) + \frac{dL(x(t))i(t)}{dt} \quad (46)$$

Es interesante notar que en esta ocacion la inductancia no sera constante, por lo que no sale directamente de la derivada, asi tenemos que:

$$\epsilon(t) = i(t)R + \frac{dL(x(t))}{dt}i(t) + L(x(t))\frac{di(t)}{dt} \quad (47)$$

Reemplazando se obtiene:

$$\epsilon(t) = i(t)R + \frac{A\mu_0 N^2 i(t)}{2(l_1 - x(t))^2} \left[\frac{dx}{dt} \right] + \frac{A\mu_0 N^2(t)}{2(l_1 - x(t))} \left[\frac{di}{dt} \right] \quad (48)$$


Con lo que finalmente se obtienen los dos pares de ecuaciones que modelan el circuito electromecanico:

$$M\ddot{x} = \frac{A\mu_0 N^2 i^2}{2(l_1 - x(t))^2} - k(x - l_0) - B\dot{x} \quad (49)$$

$$\epsilon(t) = i(t)R + \frac{A\mu_0 N^2 i(t)}{2(l_1 - x(t))^2} \left[\frac{dx}{dt} \right] + \frac{A\mu_0 N^2}{2(l_1 - x(t))} \left[\frac{di}{dt} \right] \quad (50)$$

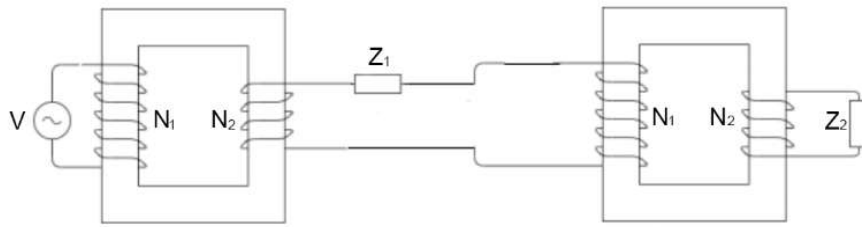3. Se tiene el circuito visto en la Figura , el cual se desea analizar considerando los siguientes supuestos:

- El conductor que compone cada bobina no tiene resistencia eléctrica.
- Todo el flujo generado por la bobina primaria es enlazado por la bobina secundaria, es decir no hay flujos de fuga.
- No hay pérdidas por histéresis ni corrientes parásitas.
- La permeabilidad del núcleo es muy alta (infinita), por lo que se requiere una fuerza magnetomotriz (relacionada con la corriente de excitación) muy pequeña que es posible ignorar para establecer el flujo.




1. Indicar la polaridad de los transformadores, nombrándolas y dibujando los puntos correspondientes
2. Calcular la potencia de ambas cargas Z_1 y Z_2 , considerando $V = 110[V]\angle 0^\circ$, $Z_1 = Z_2 = 20 + j\Omega$, $N_1 = 30$ y $N_2 = 60$.
3. Calcular la potencia de la fuente, considerando $V = 110[V]\angle 0^\circ$, $Z_1 = 20 + j[\Omega]$, $N_1 = 30$, $N_2 = 60$ y dos casos para Z_2 con $Z_2 = 0$ y $Z_2 = \infty$.
4. Determine la energía almacenada en el campo magnético de cada bobina.

Solución:

Resolucion 3.1

Dado que se busca indicar la polaridad de los transformadores, se debe identificar de manera visual y haciendo uso de la regla de la mano derecha, la polaridad de los transformadores, es por esto que el transformador de la izquierda se observa que su polaridad es **sustractiva** mientras que la del transformador de la derecha es **aditiva**, por lo que dibujando los puntos correspondientes se tiene:

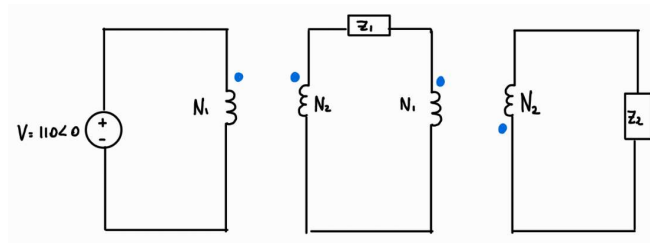

Resolucion 3.2

Se busca obtener las potencias de las cargas Z_1 y Z_2 , por lo que recordando que:

- **General:**

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{V_1 \cdot I_1}{V_2 \cdot I_2} = \frac{N_1 \cdot N_2}{N_2 \cdot N_1} = 1 \quad (51)$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{V_1 \cdot I_2}{V_2 \cdot I_1} = \frac{N_1 \cdot N_1}{N_2 \cdot N_2} = a^2 \quad (52)$$

- **Sustractiva:**

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad (53)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a} \quad (54)$$


- **Aditiva:**

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = -a \quad (55)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{a} \quad (56)$$

Por lo que deberemos referencias Z_2 , por lo tanto se obtiene que:
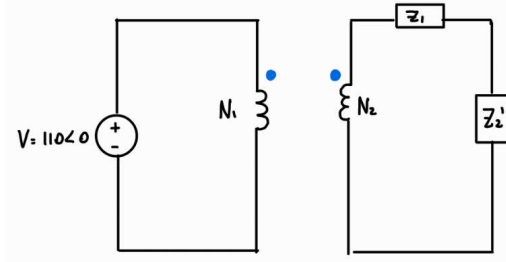
$$Z'_2 = a^2 Z_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2 = \left(\frac{30}{60}\right)^2 (20 + j) = 5 + j0.25[\Omega] \quad (57)$$



Luego se obtiene la impedancia equivalente del circuito referenciado, la cual viene dada por:

$$Z_{eq} = Z_1 + Z'_2 = (20 + j) + (5 + j0.25) = 25 + j1.25[\Omega] \quad (58)$$

Con esta impedancia equivalente, se referencia a el primer transformador, por lo tanto:

$$Z'_{eq} = a^2 Z_{eq} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_{eq} = \left(\frac{30}{60}\right)^2 (25 + j1.25) = 6.25 + j0.3125[\Omega] \quad (59)$$

Con lo que finalmente, es posible obtener la corriente del generador, tal que:

$$V = i_1 Z'_{eq} \quad (60)$$

$$110\angle 0^\circ = i_1 (6.25 + j0.3125) \quad (61)$$

$$i_1 = 17.6\angle -2.83^\circ [A] \quad (62)$$

Una vez obtenida esta corriente, es posible determinar la corriente de que circula originalmente por Z_1 la cual vendra dada por (*Es importante notar que ocupamos las relaciones asociadas a la polaridad sustractiva*):

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \quad (63)$$

$$i_2 = \frac{N_1}{N_2} i_1 \quad (64)$$

$$i_2 = \frac{30}{60} \cdot 17.6\angle -2.83^\circ = 8.8\angle -2.83^\circ [A] \quad (65)$$

Luego para la corriente $i_3(t)$ que circula por Z_2 se tendra que (*Es importante notar que ocupamos las relaciones asociadas a la polaridad aditiva*):

$$\frac{i_2}{i_3} = -\frac{N_2}{N_1} \quad (66)$$

$$i_3 = -\frac{N_1}{N_2} i_2 \quad (67)$$

$$i_3 = -\frac{30}{60} \cdot 8.8\angle -2.83^\circ = -4.4\angle -2.83^\circ [A] \quad (68)$$

Luego es posible obtener S asociada a cada carga, la cual viene dada por:

$$S = V \cdot I^* = I \cdot I^* Z = |I|^2 Z \quad (69)$$

Con lo que reemplazando para cada impedancia se tiene:

$$S_{Z_1} = |i_2|^2 Z_1 = |8.8\angle -2.83^\circ|^2 (20 + j) = 386.26 + 19.3115j [VA] \quad (70)$$

$$S_{Z_2} = |i_3|^2 Z_2 = |4.4\angle -2.83^\circ|^2 (20 + j) = 1544.95 + 77.2477j [VA] \quad (71)$$

Con lo que se obtiene la potencia de ambas cargas.

Resolucion 3.3

Se busca obtener la potencia de la fuente considerando dos casos para Z_2 , por lo que se tiene que:

Caso $Z_2 = 0$

: Considerando este caso se tendra que la impedancia sera equivalente a un corto circuito, por lo que no se tendra una impedancia equivalente, dado que tendremos solo una impedancia, asi:

$$Z'_1 = a^2 Z_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_1 = \left(\frac{30}{60}\right)^2 (20 + j) = 5 + j0.5[\Omega] \quad (72)$$

De esta manera se tendra que la corriente del generador vendra dada por:

$$V = i_1 Z'_1 \quad (73)$$

$$110\angle 0^\circ = i_1(5 + j0.5) \quad (74)$$

$$i_1 = 21.9451\angle -2.86^\circ[A] \quad (75)$$

Con lo que la potencia en este caso vendra dada por:

$$S_{fuente} = |i_1|^2 Z_1 = |21.9451\angle -2.86^\circ|^2 (5 + j0.5) = 2420 + 121j[VA] \quad (76)$$

Caso $Z_2 = \infty$

: Este caso resulta de manera directa , dado que se tendra que $i_1 = i_2 = i_3$ dado que es practicamente un circuito abierto y por tanto $S_{fuente} = 0[VA]$

1 Resumen

- **Ley de Faraday**

Para una espira que atraviesa un flujo magnético variable, el voltaje en [Volts] inducido en sus terminales es:

$$\epsilon = -\frac{d\phi}{dt} \quad (77)$$

- **Energía Magnética**

La acumulación de energía magnética en un caso sin pérdidas y con:

– 1 fuente de excitación:

$$W_{fld} = \frac{1}{2}i^2 \cdot L(x) \quad (78)$$

– 2 fuentes de excitación:

$$W_{fld} = \frac{1}{2}i_1^2 \cdot L_{11}(x) + \frac{1}{2}i_2^2 \cdot L_{22}(x) + L_{12}(x) \cdot i_1 \cdot i_2 \quad (79)$$

– n fuentes de excitación:

$$W_{fld} = \frac{1}{2}[i]^t \cdot [L] \cdot [i] \quad (80)$$

- **Fuerza magnética**

$$f_{fld} = -\left. \frac{\partial W_{fld}(\lambda, x)}{\partial x} \right|_{\lambda} \quad (81)$$